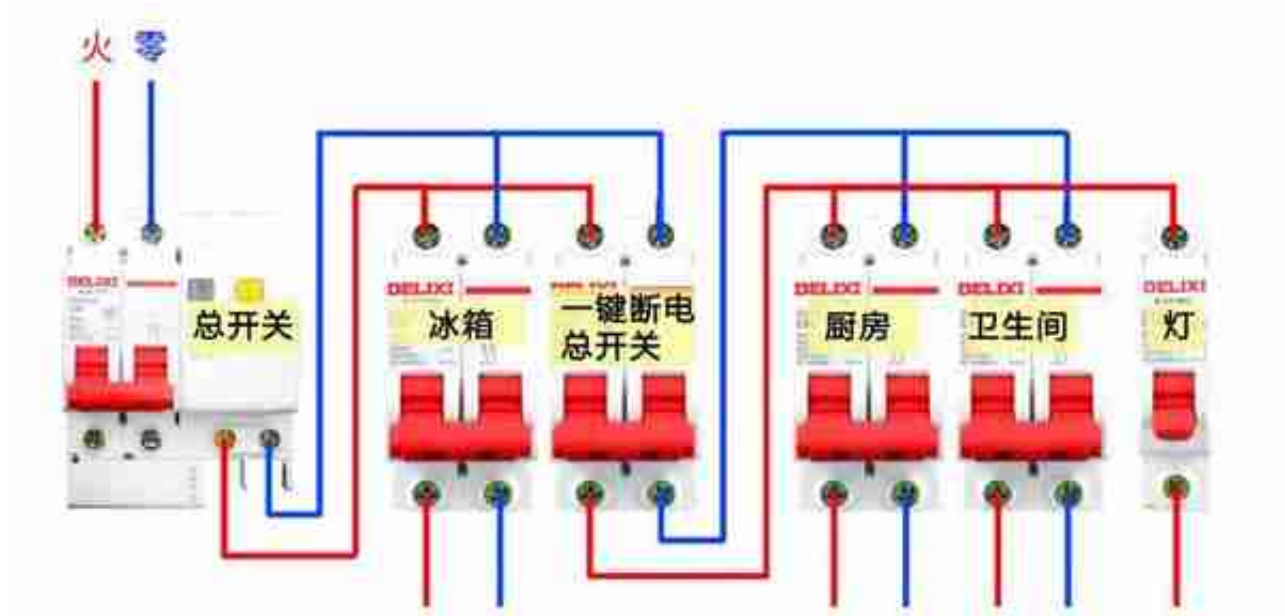



每次出门都感觉忘记关灯了，忘记关空调了，这应该是一种病吧！那么有没有一种开关，可以做到出门的时候一按就能断掉全屋的电器，当然，冰箱和监控还得继续工作的？



看完自己回去就可以做了！需要出门断电的时候，把一键断电总开关关闭即可。这是目前最简洁的做法，方便后期线路检修，故障率低。如果觉得空开用着不方便，还是想用开关面板控制的话，那么只需要加一个单开面板，把空开出来的火线接入面板，零线接总空开就行！简单来说就是开关面板替代一键断电总空开，零线接主空开就好了。

这里所有需要的东西都是正常水电施工所会用到的东西，空开和开关面板都是常规的。所以费用并没有增加。

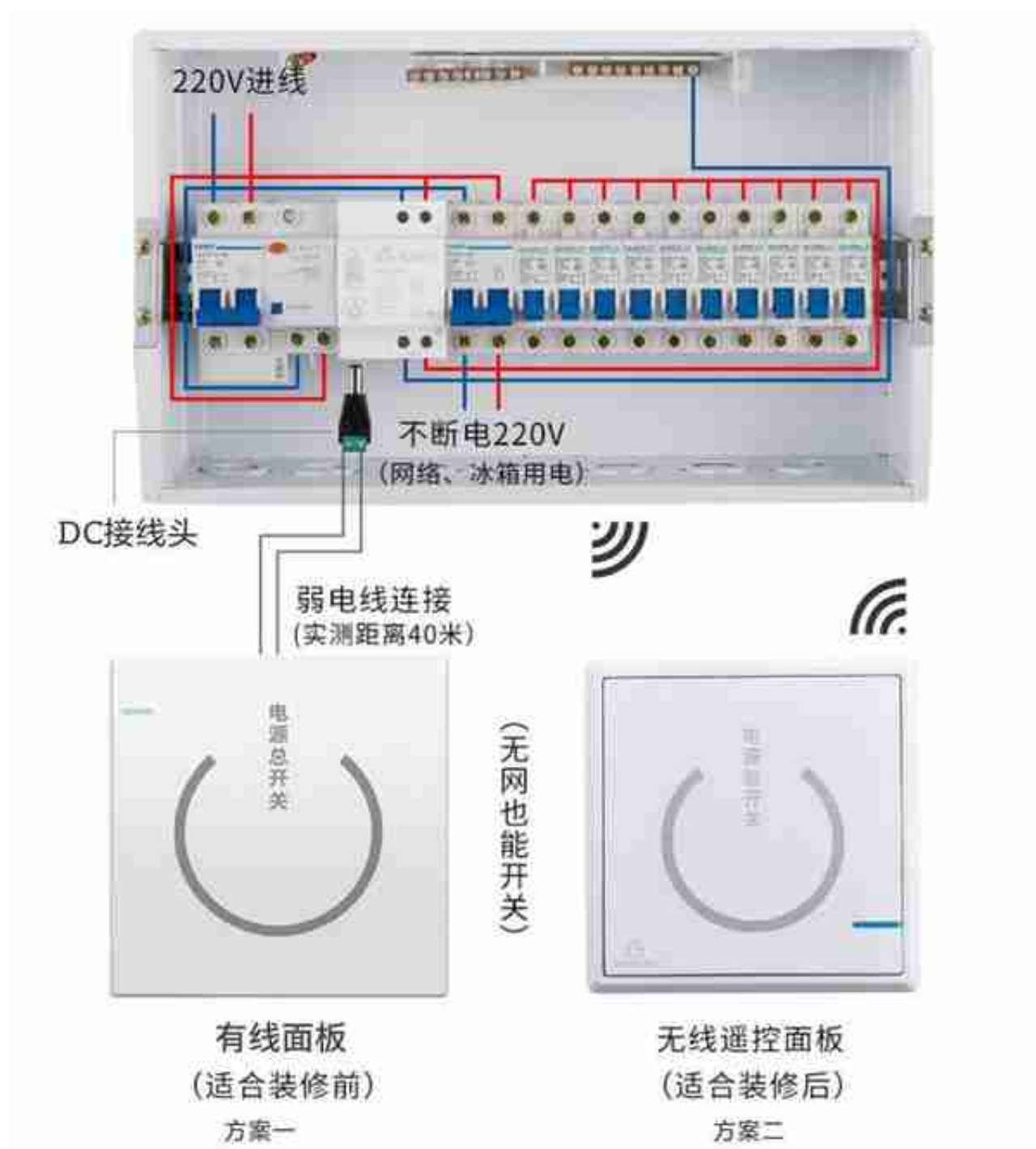还有其他的设备和方法也可以达到一键断电的目的，但是相比上面这种，要买是费用高一些，要买是做起来麻烦一些，都没有必要！



费用

这两种的费用都不高，尤其是第一种，在装修前考虑好的，只需要布线的时候把不能断电的单独走回路即可，这并没有额外增加费用，需要增加的就是一个空开，这个才二十块左右。

第二种略贵一点点，但是相对于装修里面动辄几十万的费用，这个费用才两三百块而已。也是很低。最主要的也是不能断电的设备要是单独回路，不然就只能全都关掉，起不到什么作用！

